



4715CH14

برقی رو اور اس کے اثرات

(Electric Current and its effects)

14

14.1 برقی کل پرزوں کی علامتیں

(Symbols of Electric Components)

برقی کل پرزوں کو علامتوں (Symbols) کے ذریعے دکھایا جاسکتا ہے۔ جدول 14.1 میں کچھ کل پرزوں کی علامتیں دکھائی گئیں ہیں۔ مختلف کتابوں میں آپ کو ان کل پرزوں کے لیے مختلف علامتیں ملیں گی۔ حالانکہ، اس کتاب میں ہم نے جو علامتیں استعمال کی ہیں وہ جدول 14.1 میں ہم نے دکھادی ہیں۔


ان علامتوں کو غور سے دیکھیے۔ برقی سیل کے لیے جو علامت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن ذرا لمبی اور دوسری ذرا چھوٹی مگر مموجی اور متوازی ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ایک برقی سیل میں ایک ثابت ٹرمیل ہوتا ہے اور ایک منفی ٹرمیل ہوتا ہے۔ برقی سیل کی علامت میں لمبی لائن ثابت ٹرمیل کا اظہار ہے اور مموجی مگر چھوٹی لائن منفی ٹرمیل کا اظہار ہے۔

اگر سوچ کھلا ہوا یعنی "On" حالت میں ہے یا پھر بند ہے یعنی "Off" حالت ہے تو ان دونوں حالتوں کے لیے الگ الگ علامتیں دی گئی ہیں۔ جو تار سرکٹ کے مختلف کل پرزوں کو مربوط کر رہے ہیں ان کو خطوط (lines) کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔

جدول 14.1 میں بیٹری اور اس کی علامت کو بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹری کیا ہوتی ہے؟ بیٹری (Battery) کی علامت کو دیکھیے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹری کیا چیز ہو سکتی

چھٹی کلاس کے بارہویں باب میں آپ نے "How steady your hand?" کھیل میں خوب دچپسی لی ہوگی۔ اگر اس وقت موقع نہ ملا ہو تو اب ضرور کوشش کیجیے۔


پہلی اور بوجھو نے بھی ایک برقی سرکٹ کو جوڑ کر یہ کھیل ترتیب دیا تھا۔ جیسا کہ چھٹی کلاس میں تجویز کیا گیا تھا۔ انھوں نے اپنے گھروالوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس کھیل کو انجام دیا تھا اور بڑا لطف لیا تھا۔ انھوں نے اس سے اتنا لطف لیا تھا کہ انھوں نے اپنے ایک بھائی کو بھی یہ کھیل بتانے کا فیصلہ کر لیا جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس طرح پہلی نے ایک صاف اور واضح ڈرائیکنگ بنائی جس میں بھلی کے مختلف ساز و سامان (Components) کو باہم مربوط کیا گیا تھا (شکل 14.1)۔

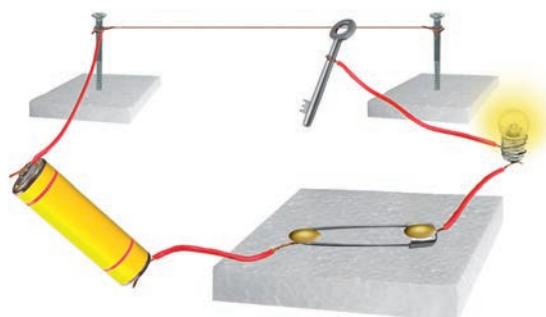

شکل 14.1 آپ کا ہاتھ کتنا ہموار ہے یہ جانچنے کے لیے سیٹ اپ کیا آپ اس سرکٹ کو آسانی سے کاغذ پر بنائے ہیں۔ بوجھو کو اس بات نے حیرت میں ڈال دیا کہ کیا ان برقی کل پرزوں (Electric Components) کو دکھانے کا کوئی اور آسان طریقہ بھی ہے؟

کچھ کل پزوں کے اندر بجلی کے سیل ہمیشہ ایک دوسرے کے آگے پیچے نہیں رکھے جاتے (جیسا کہ شکل 14.2 میں دکھایا گیا ہے) کبھی کبھی سیل ایک دوسرے کے دائیں بائیں رکھے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں سیلوں کے ٹرمنل کس طرح جوڑے جاتے ہیں؟ ان میں سے کسی آ لے یا مشین کے اندر بیٹری کے خانے کو غور سے دیکھیے۔ ان میں سے عام طور پر ایک موٹا تار یا دھاتی پٹی ایک سیل کے مثبت ٹرمنل کو اس کے آگے کے دوسرے سیل کے منفی ٹرمنل سے جوڑتی ہے (شکل 14.3) سیلوں کو صحیح ترتیب سے بیٹری کے خانے میں رکھنے کے واسطے آپ کی مدد کرنے کے لیے عام طور پر ”+“ اور ”-“ کی علامتیں چھپی ہوتی ہیں۔

اپنے کاموں کے لیے جب ہم بیٹری تیار کریں تو سیلوں کو کس طرح جوڑیں؟ (جیسا کہ شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے) آپ ایک سیل ہو لڑ رہا تھا۔ یہ ہو لڑ رہا ایک لکڑی کے بلاک دلو ہے کی پٹیوں اور بر بینڈ دھاتی پٹیوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔

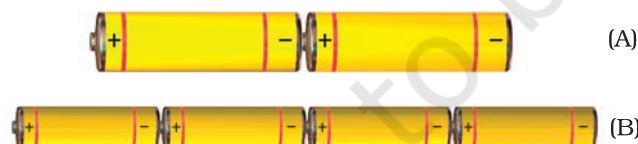

شکل 14.2 (A) دو سیلوں کی بیٹری (B) چار سیلوں کی بیٹری



شکل 14.3 ایک بیٹری بنانے کے لیے دو سیلوں کو آپ میں جوڑنا

ہے؟ ہمیں اپنی کچھ سرگرمیوں کے لیے ایک سے زیادہ سیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہم دو یا زیادہ سیلوں کو جوڑ دیتے ہیں جیسا کہ شکل 14.2 میں دکھایا گیا ہے یہ بھی غور کیجیے کہ ایک سیل کا ثابت ٹرمنل متصل سیل کے منفی ٹرمنل سے مربوط ہے۔ اس طرح دو یا دو سے زیادہ سیلوں کے اتحاد کو بیٹری کہا جاتا ہے۔


بہت سے آلات مثلاً ٹارچ، ٹرانسسٹر، کھلونوں اور ٹی وی ریموٹ کنٹرولر میں بیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ ان میں سے جدول 14.1 بر قی سرکٹ کے کچھ کل پزوں کی علامتیں

نمبر شمار	الیکٹر کا میونیٹ	شکل علامت
1	برقی سیل	
2	برقی بلب	
3	حالت میں سوچ	
4	حالت میں سوچ	
5	بیٹری	
6	(wire) تار	

سرکٹ بنائیے۔ آپ نے چھٹی کلاس میں برقی بلب جلانے کے لیے ایسا ہی سرکٹ تیار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلب صرف اسی وقت روشن ہوتا ہے جب سوچ 'آن' حالت میں ہوتا ہے۔ اپنی کاپی میں اس برقی سرکٹ کو نقل کیجیے۔ اس سرکٹ کے ڈائی گرام کو برقی آلات کی علامتوں کا استعمال کر کے تیار کیجیے۔ آپ کا تیار کردہ ڈائی گرام ایسا ہی ہے جیسا شکل 14.8 میں دکھایا گیا ہے۔

علامتوں کا استعمال کر کے سرکٹ ڈائی گرام بنانا بہت آسان ہے اسی لیے ہم عام طور پر، برقی سرکٹ کے اظہار کے لیے سرکٹ ڈائی گرام کا استعمال کرتے ہیں۔

پہلی اور بوجھو جیرت میں ہے کہ کیا ٹرکوں، ٹارچوں، اور انورڑو غیرہ میں بھی انہی سیلوں سے بنی بیٹریاں استعمال کی جاتی ہیں۔ تب یہ ایک بیٹری کیوں کہلاتی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا آپ ان کی مدد کریں گے۔

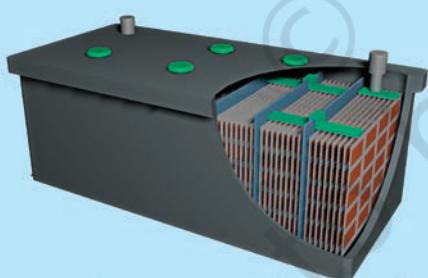

شکل 14.6 ٹرک بیٹری اور اس کا کٹ آٹ

شکل 14.9 میں ایک دوسرے سرکٹ کا ڈائی گرام دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ شکل 14.8 میں دکھائے گئے سرکٹ ڈائی گرام جیسا ہے؟ یا اگر مختلف ہے تو کس طرح؟

کیا اس برقی سرکٹ میں بلب جلنے گا؟ پھر یاد کیجیے کہ بلب

سائبنس



شکل 14.4 ایک سیل ہولڈر



شکل 14.5 ایک اور قسم کا سیل ہولڈر

دو یادو سے زیادہ الیکٹریک سیلوں کی بیٹریاں بنانے کے لیے آپ ہولڈر بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ان ہولڈروں میں سیلوں کو صحیح ترتیب سے رکھیے تاکہ ایک سیل کا ثابت ٹرمنل اگلے سیل کے منفی ٹرمنل سے جڑ سکے۔ جیسا کہ شکل 14.5 میں دکھایا گیا ہے سیل ہولڈر کے اوپر دونوں دھاتی پیپروں کو تار کے ایک ٹکڑے سے جوڑ دیجیے۔ اب آپ کی بیٹری استعمال کے لیے تیار ہے۔


بیٹری کے لیے جو علامت استعمال کی گئی ہے وہ شکل 14.1 میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں تین سیل ہیں اسی لیے اس میں لمبے اور چھوٹے متوازی خطوط کے تین جوڑے ہیں۔

اب ہم جدول 14.1 میں دکھائی گئی علامتوں کا استعمال کر کے برقی سرکٹ کا ایک سرکٹ ڈائی گرام بناتے ہیں۔

سرگرمی 14.1


جو برقی سرکٹ شکل 14.7 میں دکھایا گیا ہے ویسا ہی ایک برقی

اور جب اس میں سے برقی روگرزتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے۔ جب بلب فیوز ہو جاتا ہے تو فلامینٹ یعنی بلب کا تار ٹوٹ جاتا ہے۔

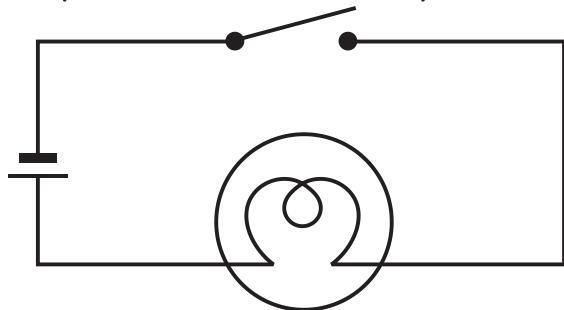


شکل 14.9 دوسرا سرکٹ ڈائیگرام

اسی وقت روشن ہو گا جب سونچ آن، حالت میں ہو گا اور برقی سرکٹ بند ہو گا۔

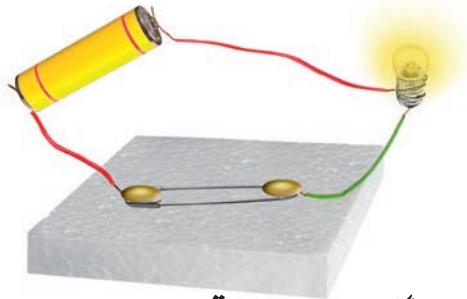

شکل 14.7 ایک برقی سرکٹ

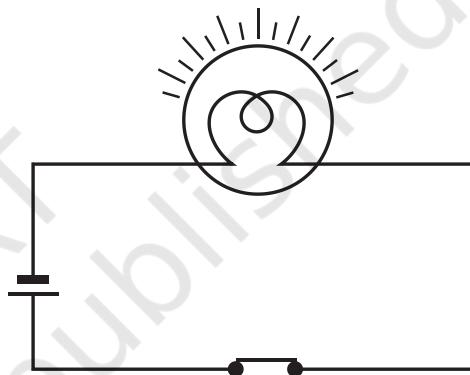

شکل 14.8 شکل 14.7 میں دکھائے گئے برقی سرکٹ کا سرکٹ ڈائیگرام

احتیاط

میں لائن سے جڑے اور جلتے ہوئے بجلی کے بلب کو کبھی مت چھوئیے۔ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا ہاتھ بری طرح جل سکتا ہے۔ میں لائن یا جزیری یا انورٹر کی بجلی کی سپلائی سے دور رہیے۔ اس سے آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور جو سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں ان میں صرف برقی سیلوں کا ہی استعمال کیجیے۔

اگر بلب کا فلامینٹ ٹوٹ جائے تو کیا سرکٹ مکمل ہو گا؟ کیا بلب اس وقت بھی جلد گا۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک جلتا ہوا بجلی کا بلب گرم ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

14.2 برقی روکاریٰ اثر (Heating effect of Electric current)

سرگرمی 14.2

ایک برقی سیل، ایک بلب، ایک سونچ اور جوڑنے کے لیے تار لیجیے

یغور کیجیے کہ سونچ کو سرکٹ میں کہیں بھی لگایا جاسکتا ہے۔

- جب سونچ آن، حالت میں ہو گا تب بیٹری کے ثابت ٹرمنل سے منفی ٹرمنل تک کا سرکٹ مکمل ہو جائے گا اور اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ سرکٹ بند ہے۔ اب پورے سرکٹ میں برقی بہنے لگے گی۔

- جب سونچ آف حالت میں ہے تو سرکٹ نامکمل ہے۔ اس کو کھلا سرکٹ کہا جائے گا۔ سرکٹ کے کسی بھی حصے میں برقی رو نہیں جائے گی۔

بلب کے اندر ایک باریک تار ہوتا ہے جسے فلامینٹ کہتے ہیں

برقی رو اور اس کے اثرات

احتیاط

سوچ کو زیادہ دریتک آن حالت میں مت رکھیے ورنہ سیل بہت جلدی کمزور ہو جائے گا۔

بوجھو کو برقی استری میں ایمینٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلی نے اسے بتایا کہ بجلی کے سامان جیسے امرشن ہیٹر، ہات پلیٹ، استری، گیزر، بجلی کی کیتلی، ہیٹر ڈرایر کے اندر بھی ایمینٹ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے ان میں سے کسی سامان میں ایمینٹ دیکھا ہے؟

تار میں سے جب برقی روگزرتی ہے تو تار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ برقی رو کا حرارتی اثر (Heating effect) ہے۔ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا بجلی کا سامان ہے جس میں برقی رو کے حرارتی اثر کو استعمال کیا جاتا ہو؟ ایسے سامان کی ایک فہرست تیار کیجیے۔



آپ نے سردی کے موسم میں کمرہ کو گرم رکھنے کے لیے بجلی کا ہیٹر استعمال کرتے دیکھا ہوگا۔ یا پھر کھانا بنانے کے لیے استعمال کیا جانے والا برقی ہیٹر دیکھا ہوگا۔ ان سب میں تار کی ایک کوائل ہوتی ہے۔ تار کے اس کوائل کو ایمینٹ (Element) کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب

اور جس طرح شکل 14.9 میں دکھایا گیا ہے ایک برقی سرکٹ بنائیے۔ اس سرگرمی کو صرف ایک سیل استعمال کر کے انجام دیجیے۔ اب سوچ کو آف حالت میں رکھیے۔ کیا بلب روشن ہوا، بلب کو چھوئیے۔ اب الیکٹرک سوچ کو آن حالت میں کیجیے اور ایک دومنٹ تک بلب کو جلتا رہنے دیجیے۔ اب بلب کو دوبارہ چھوئیے۔ کیا آپ کو اب کچھ فرق محسوس ہوا؟ دوبارہ سوچ کو آف حالت میں کر کے بلب کو دوبارہ پھر چھوئیے۔

سرگرمی 14.3

جیسا کہ شکل 14.10 میں دکھایا گیا ہے ایسا ہی ایک سرکٹ بنائیے۔ تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبا نائکروم تار کا گلڑا لے کر دو کیلوں کے درمیان باندھ دیجیے۔ نائکروم کا تار آپ کو کسی بھی بجلی کے سامان کی مرمت کرنے والی دوکان سے مل جائے گا۔ یا پھر آپ بجلی کے ہیٹر کی پرانی کوائل (Coil) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تار کو چھوڑیے۔ اب سوچ کو آن حالت میں کر کے، کرنٹ کو سرکٹ میں چھوڑیے۔ چند لمحوں کے بعد تار کو چھوئیے (اس کو دریتک مت پکڑیے) کرنٹ کے بہنچ کو بند کر دیجیے۔ چند منٹ بعد پھر تار کو چھوئیے۔



شکل 14.10



شکل 14.12 بجلی کے بلب کا چمکتا ہوا ایلیمنٹ
عام طور پر گرم نہیں ہوتے۔ اس کے بخلاف کچھ بجلی کے سامان کے ایلیمنٹ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ وہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔
بجلی کے بلب کا فلامینٹ گرم ہو جاتا ہے اور اس کا درجہ حرارت اتنا اوچا ہو جاتا ہے کہ وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔

اس قسم کے آلات کو بجلی سے جوڑ کر کے سوچ آن کیا جاتا ہے تو ان کا ایلیمنٹ گرم سرخ ہو جاتا ہے اور حرارت دیتا ہے۔



شکل 14.11 بجلی کی پر لیس کا ایلیمنٹ

تار میں پیدا ہوئی حرارت کی مقدار تار کے مادے، اس کی لمبائی اور موٹائی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف ضروریات کے لیے، مختلف مادوں کے تار جن کی لمبائی اور چوڑائی بھی مختلف ہوتی ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔

جو تار بر قریب سرکٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ

بجلی کے بلب کا استعمال روشنی کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ حرارت بھی دیتا ہے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بجلی ضائع ہوتی ہے۔ بجلی کے اس طرح ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بلب کے بجائے فلوریسینٹ ٹیوب لائٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ کامپیکٹ فلوریسینٹ ٹیپ (CFL) بھی اس بر بادی کو کم کرتے ہیں اور ان کو عام بلبوں کے ہولڈروں میں لگایا جا سکتا ہے۔



شکل 14.3 ٹیوب لائٹ اور CFLS
بہر حال، ٹیوب یا بلب یا CFL خریدنے سے پہلے یورو آف ایڈین اسٹنڈرڈ (ISI) کا نشان ضرور دیکھیجیے۔ بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ بجلی کا کوئی بھی سامان خریدنے سے پہلے یہ نشان ضرور دیکھیجیے۔ ISI کے نشان سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ بجلی کا سامان محفوظ ہے اور اس میں تو انائی کی بر بادی کم سے کم ہے۔



شکل 14.14 عمارتوں میں استعمال ہونے والا فیوز مختلف مقاصد کے لیے مختلف قسم کے فیوز استعمال کیے جاتے ہیں شکل 14.14 میں وہ فیوز دکھائے گئے ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ شکل 14.15 میں جو فیوز دکھائے گئے ہیں وہ عام طور پر بجلی کے سامان میں لگتے ہیں



شکل 14.15 بجلی کے سامان میں لگنے والے فیوز

احتیاط

کبھی بھی مینس سرکٹ سے جڑے ہوئے الیکٹریک فیوز کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ بجلی کے سامان کی مرمت کرنے والے کی دوکان پر جائیے اور پرانے جلد ہوئے فیوز کی جگہ نیا فیوز لگوایے۔

بجلی کے سرکٹوں میں زیادہ کرنٹ آنے کا ایک سبب تاروں کا براہ راست ٹھنگ ہے۔ اگر تار ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے تاروں کا انسلیشن خراب ہو گیا ہے جو اکثر ہو

اگر کسی تار میں سے زیادہ کرنٹ گزرتا ہے تو وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ پکھل جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ تار پکھل جائے یا ٹوٹ جائے آئیے دیکھتے ہیں۔

سرگرمی 14.4

سرگرمی 14.3 میں جو سرکٹ استعمال کیا تھا اسی کو پھر بنائیے۔ بہر حال سیل کی جگہ چار سیلوں والی بیٹری کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ، نائیکروم تار کی جگہ اسٹیل اوون (Steel wool) کی باریک ستی باندھ دیجیے (برتوں کو دھونے کے لیے اسٹیل اوون کا استعمال عام ہے اور یہ پنساری کی دوکانوں پر عام طریقے سے دستیاب ہے)۔ کمرے میں اگر سیچھے ہوں تو ان کو بند کر دیجیے۔ اب کچھ وقت کے لیے سرکٹ میں کرنٹ چھوڑ دیے۔ اسٹیل اوون کی ستی کو دھیان سے دیکھیے۔ ہر بات کو قلم بند کرتے رہیے۔ کیا اسٹیل اوون کی ستی پکھل گئی یا ٹوٹ گئی؟

کچھ مخصوص مادوں کے تار میں اگر زیادہ بر قی روگزاری جاتی ہے تو وہ پکھل جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان تاروں کا استعمال الیکٹریک فیوز بنانے کے لیے کیا جاتا ہے (شکل 14.14)۔ تمام عمارتوں میں بجلی کے سرکٹوں کے اندر فیوز لگائے جاتے ہیں۔ کرنٹ جو سرکٹ سے بحفاظت گزر سکے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر کرنٹ حد سے زیادہ ہو جائے تو تار بہت گرم ہو جاتے ہیں اور ان سے آگ لگ سکتی ہے۔ لیکن اگر سرکٹ میں فیوز تار کا صحیح انتظام ہے تو فیوز تار پکھل جائے گا اور سرکٹ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح فیوز ایک حفاظتی تدبیر ہے جو بر قی سرکٹ کو نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے اور جس سے آگ لگنے کے امکانی خطرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

14.3 برقی روکا مقناطیسی اثر (Magnetic Effect of Electric current)

استعمال شدہ ماچس میں سے کارڈ بورڈ کی ٹرے لبھیے اور اس کے چاروں طرف بجلی کا تار پلیٹ دلبھیے۔ اس کے اندر ایک چھوٹی قطب نما کی سوئی (Compass needle) رکھ دلبھیے۔ تار کے دونوں سروں کو سوچ کے ذریعے ایک برقی سیل سے جوڑ دلبھیے (جس طرح شکل 14.17 میں دکھایا گیا ہے)

غور کیجیے کہ قطب نما کی سوئی کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک چھوٹا مقناطیس کو قطب نما کی سوئی کے پاس لایئے۔ مشاہدہ کیجیے کیا ہوتا ہے؟ قطب نما کی سوئی کو دھیان سے دیکھتے ہوئے، سوچ کو آن، حالت پر کر دلبھیے۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا قطب نما کی سوئی کچھ منحرف ہو رہی ہے۔ سوچ کو پھر آف حالت پر کر دلبھیے۔ کیا قطب نما کی سوئی پھر اپنی جگہ واپس آئی۔ اس تجربہ کو بار بار دہرائیے۔ یہ تجربہ کیا اشارہ کرتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ قطب نما کی سوئی ایک چھوٹا سا مقناطیس ہے جو کہ شمالی جنوب سمت کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے۔ جب ہم ایک مقناطیس اس کے قریب لاتے ہیں تو سوئی اپنی سمت سے ٹھنڈگی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قطب نما کی سوئی اس وقت بھی منحرف ہو جاتی ہے جب کہیں قریب میں برقی روگز رہی ہو۔ کیا ان دونوں مشاہدات کو آپ ایک دوسرے سے مربوط کر سکتے ہیں؟ جب تار سے برقی روگز رتی ہے تو کیا تار مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے؟



شکل 14.16

جاتا ہے تو اس سے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ سرکٹ میں زیادہ کرنٹ آنے کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ایک ہی ساکٹ میں بہت سے بجلی کے سامان کے لینکشنس جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا سرکٹ میں اور لوڈنگ کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے اخبارات میں آگ لگنے کے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے جن کی وجہ شارٹ سرکٹ یا اور لوڈنگ ہوتی ہے۔

آج کل فیوز کی جگہ (Miniature MCBs circuit breakers) کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایسے سوچ ہیں جو سرکٹ میں محفوظ حد سے زیادہ کرنٹ بڑھ جانے پر خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو آن کر دلبھیے، سرکٹ پھر مکمل ہو جائے گا۔ MCBs خریدتے وقت بھی ISI کا نشان ضرور دیکھ لبھیے۔


ہم نے برقی روکے حرارتی اثر کا بھی مشاہدہ کیا اور یہ بھی دیکھا کہ ہم اس اثر کو اپنے فائدوں کے لئے کسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کیا برقی روکے کچھ اور بھی اثرات ہیں؟

احتیاط

فیوز ہمیشہ صحیح خریدیے، جس مقصد کے لیے خرید رہے ہیں فیوز اس کے لیے بنائے گئے ہوں اور ان پر ISI نشان بھی موجود ہو۔ فیوز کی جگہ کوئی اور تار یا دھات میں استعمال کیجیے۔

برقی روکا اس کے اثرات

چڑھا ہوا ہو) اور ایک لوہے کی کیل (10-6 سینٹی میٹر لمبی) لیجیے۔ تار کو کیل کے چاروں طرف مضبوطی سے اس طرح پیٹ دیجیے کہ ایک کوائل کی سی شکل بن جائے۔ تار کے دونوں سروں کو سوچ کے ذریعے ایک سیل کے ٹرمنل سے جوڑ دیجیے (جیسا کہ شکل 14.19 میں دکھایا گیا ہے)۔

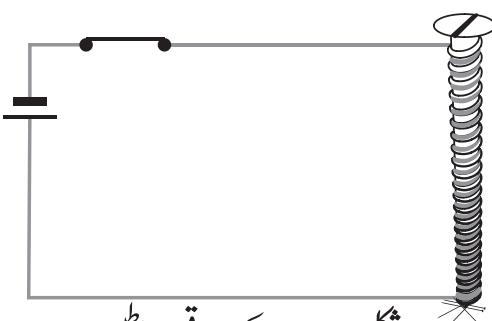


شکل 14.19 ایک برقی مقناطیس

یاد رکھیے کہ ایک ہی وقت میں چند سینٹنڈ سے زیادہ سوچ کو آن متر رکھیے برقی مقناطیس اگر جڑا ہوارہ جاتا ہے تو سیل کو بہت جلدی کمزور کر دیتا ہے۔

کیل کے سرے پر یا اس کے آس پاس کچھ پینس (pins) رکھ دیجیے۔ اب سوچ کو آن کر دیجیے کیا واقع ہوا؟ کیا پینس کیل سے لپٹ گئیں؟ اب سوچ آف کر دیجیے۔ کیا پینس اب بھی کیل کے سرے سے لپٹی ہوئی ہیں؟ اس سرگرمی میں جب برقی روکوائل میں سے گزرتی ہے تو وہ مقناطیس کی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جب برقی روکا سوچ آف کر دیا جاتا ہے تو کوائل عام طور پر اپنی مقناطیسیت (magnetism) کھو دیتا ہے۔ ایسے کوائلوں (Coils) کو برقی مقناطیس کہتے ہیں۔ برقی مقناطیس کو بہت طاقتور بھی بنایا جاسکتا ہے اور اس طرح یہ زیادہ بوجھ (Heavy loads) بھی اٹھاسکتے ہیں۔ آپ کو کریں کی یاد

سائنس

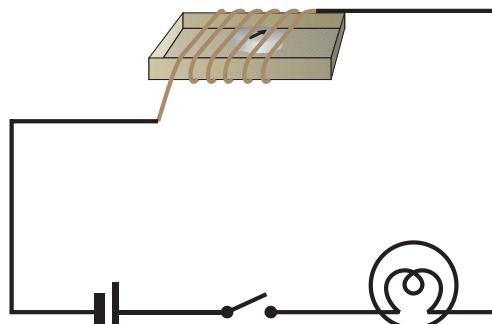

شکل 14.17 قطب نما کی سوئی پر برقی روکا اثر

ایک سائنس داں بھی جس کا نام Hans Christian Oersted تھا (شکل 14.18) اس بات سے بڑا تجھب میں تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب جب تار سے برقی رو گزرتی ہے تو قطب نما کی سوئی مخرف ہو جاتی ہے۔



شکل 14.18 نس کرچین اور سٹیڈ (1777-1851 AD)


اس طرح جب تار سے برقی رو گزرتی ہے تو وہ مقناطیس کی طرح عمل کرتا ہے۔ برقی روکا یہ مقناطیسی اثر ہے۔ حقیقت میں برقی روکو مقناطیس بنانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو کیا یہ بات حیرت انگیز لگ رہی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔

14.4 برقی مقناطیس (Electromagnet)

14.6 سرگرمی

ایک 75 سینٹی میٹر لمبا انسولیٹڈ تار کا ٹکڑا (جس پر پلاسٹک یا کپڑا

پٹی کے سرے پر ہتھوڑی (Hammer) چل جاتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ بہر حال جب برقی مقناطیس، لوہے کی پٹی کو چھینج لیتا ہے تو سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور کوائل میں سے گزرنے والا کرنٹ رک جاتا ہے۔ کیا کوائل اب بھی برقی مقناطیس ہے۔

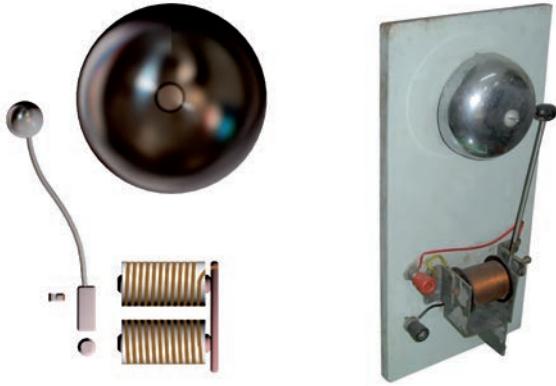

شکل 14.20 برقی گھنٹی کا سرکٹ

اب کوائل برقی مقناطیس نہیں ہے۔ اب یہ لوہے کی پٹی کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ لوہے کی پٹی اب پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور پھر تماس پیچ کو چھوٹی ہے۔ اس سے سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ کرنٹ کوائل میں سے دوبارہ گزرتا ہے اور ہتھوڑی (Hammer) پھر گھنٹی بجائی ہے۔ یہ عمل بہت تیزی سے تو اتر کے ساتھ بار بار ہوتا ہے جب بھی سرکٹ مکمل ہوتا ہے ہتھوڑی (Hammer) چل جاتی ہے اور گھنٹی بجتی ہے اور اس طرح گھنٹی بجتی رہتی ہے۔

آئی ہوگی جس کے بارے میں آپ نے چھٹی کلاس کے تیرھویں باب میں پڑھا ہے۔ کرین کے سرے پر طاقتوبر برقی مقناطیس لگا ہوتا ہے۔ کباڑ سے مقناطیسی اشیا کو جدا کرنے کے لیے بھی برقی مقناطیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس مقناطیسی شے کو جو اتفاق سے آنکھ میں گرجاتی ہے چھوٹے برقی مقناطیس سے ہی نکالتے ہیں۔ بہت سے ٹھلوںوں میں بھی برقی مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے۔

14.5 برقی گھنٹی (Electric Bell)

بجل کی گھنٹی یا برقی گھنٹی سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کے اندر ایک برقی مقناطیس ہوتا ہے آئیے دیکھیں کہ یہ برقی گھنٹی کس طرح کام کرتی ہے۔

شکل 14.20 میں ایک برقی گھنٹی کا سرکٹ دکھایا گیا ہے۔ اس میں تار کا ایک کوائل ایک لوہے کے ٹکڑے پر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ کوائل ایک برقی مقناطیس کا کام کرتا ہے ایک لوہے کی پٹی جس کے ایک سرے پر ہتھوڑی (Hammer) ہوتی ہے برقی مقناطیس کے قریب رکھی جاتی ہے۔ لوہے کی پٹی کے پاس ایک تماں پیچ (Contact Screw) ہوتا ہے۔ جب لوہے کی پٹی پیچ کے تماس میں آتی ہے، تو کوائل میں سے برقی روگزرتی ہے جو برقی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ لوہے کی پٹی کو چھینج لیتا ہے۔ اس عمل میں

کلیدی الفاظ


برقی مقناطیس (Electromagnet)	(Battery)
فیوز (Fuse)	برقی آلات (Electric Components)
حرارتی اثر (Heating Effect)	سرکٹ ڈائیگرام (Circuit Diagram)
مقناطیس اثر (Magnetic Effect)	برقی گھنٹی (Electric Bell)

آپ نے کیا سیکھا؟

- برقی کل پروزول کو علامتوں کے ذریعے ظاہر کرنا آسان ہوتا ہے ان کا استعمال کر کے برقی سرکٹ کو ایک سرکٹ ڈائی گرام کے ذریعے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔
- جب کسی تار میں سے برقی روگزرتی ہے تو تار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ برقی روکا حرارتی اثر ہے۔ اس اثر کے بہت سے استعمال ہیں۔
- اگر تار کسی مخصوص مادہ کا بنا ہو تو اس میں زیادہ برقی روگزرنے پر تار تیزی سے پکھل جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس قسم کے مادے برقی فیوز بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس سے آگ لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور برقی سامان کو فحصان بھی نہیں ہوتا۔
- جب کسی تار میں سے برقی روگزرتی ہے تو یہ ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔
- ایک انسولینیٹر کی کوائل جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو اور جو کسی لوہے کے ٹکڑے پر لپٹا ہوا س کو برقی مقناطیس کہتے ہیں۔
- برقی مقناطیس کا استعمال بہت سے سامان اور آلات میں کیا جاتا ہے۔

مشقیں

- 1 - برقی سرکٹ کے مندرجہ ذیل کل پروزول کو دکھانے کے لیے ان کی علامتیں اپنی نوٹ بک میں بنائیے:
جوڑنے والے تار، آف حالت میں سوچ، بلب، سیل، آن حالت میں سوچ اور بیڑی
- 2 - سرکٹ کا اظہار کرنے کے لیے سرکٹ ڈائی گرام بنائیے (جس طرح شکل 14.21 میں دکھایا گیا ہے)

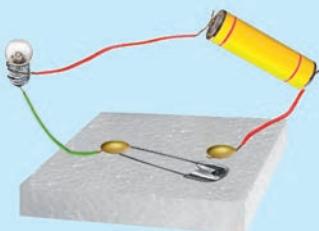


شکل 14.21

- شکل 14.22 میں چار سیلوں کو ایک بورڈ پر لگا کر دکھایا گیا ہے۔ خطوط کھینچ کر دکھائیے کہ آپ تاروں سے ان کے ٹرمنلوں کو کیسے جوڑیں گے جس سے چار سیلوں والی بیٹری بن جائے۔



شکل 14.22

- شکل 14.23 میں سرکٹ میں دکھایا گیا بلب روشن نہیں ہے۔ کیا آپ پہچان لیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ بلب کو روشن کرنے کے لیے سرکٹ میں ضروری تبدیلیاں کیجیے۔

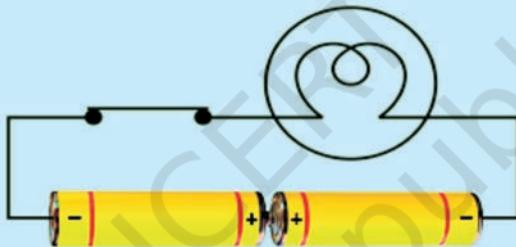


شکل 14.23

5۔ بر قی رو کے کوئی دوازرات (Effects) لکھیے۔

6۔ جب بر قی رو تار میں گزرتی ہے تو اس کے قریب رکھی مقناطیسی سوئی اپنی شمال جنوبی سمت سے منحرف ہونے لگتی ہے، وضاحت کیجیے۔

7۔ اگر سرکٹ کا سوچ بند کر دیا جائے (جیسا کہ شکل 14.24 میں دکھایا گیا ہے) تو کیا مقناطیسی سوئی انحراف دکھاتی رہے گی۔

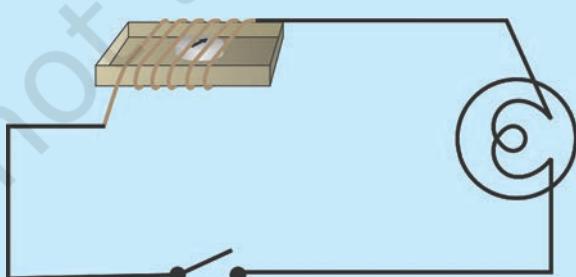

شکل 14.24

8۔ خالی بجھوں کو پُر کیجیے۔

- (a) ایک سیل کی علامت میں بڑی لائن ٹرمنل کا اظہار کرتی ہے۔
(b) دو یادو سے زیادہ سیلوں کے اتحاد کو کہتے ہیں۔
(c) جب ایک روم ہیٹر میں برقی روگزاری جاتی ہے تو وہ
(d) برقی روکے حرارتی اثر پر منی حفاظتی تدبیر کہلاتی ہے۔

9۔ صحیح بیانات پر T اور غلط بیانات پر F لکھیے

- (a) دو سیلوں کی بیٹری بنانے کے لیے، ایک سیل کے منفی ٹرمنل کو دوسرا سیل کے منفی ٹرمنل سے جوڑا جاتا ہے (T/F)

- (b) جب فیوز میں برقی روایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فیوز تار پکھل جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے (T/F)

- (c) ایک برقی مقناطیس لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف نہیں کھینچتا (T/F)


- (d) بجلی کی گھنٹی میں ایک برقی مقناطیس ہوتا ہے (T/F)

- 10۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک برقی مقناطیس کا استعمال ایک کوڑے کے ڈھیر سے پلاسٹک تھیلیوں کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضاحت کیجیے

- 11۔ ایک بجلی مسٹری آپ کے گھر میں بجلی کی مرمت کا کام کر رہا ہے۔ وہ تار کے ایک ٹکڑے سے فیوز کو بدلنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ اپنی جواب کی دلیل دیجیے۔

- 12۔ زبیدہ نے ایک سیل ہولڈر، ایک سونچ اور ایک بلب کا استعمال کر کے برقی سرکٹ بنایا ہے جیسا کہ شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے۔ جب اس نے سونچ کو آن کیا تو بلب نہیں جلا۔ سرکٹ میں خرابی کا پتہ لگا کر زبیدہ کی مدد کیجیے۔

- 13۔ شکل 14.25 میں دکھائے گئے سرکٹ میں:

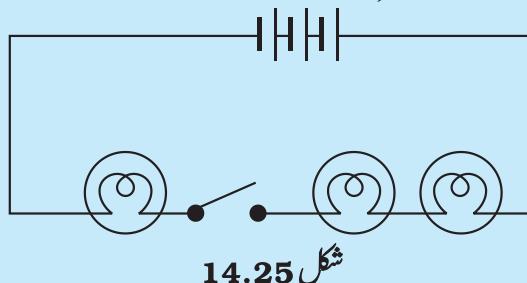

(i) جب سوچ آف حالت میں ہوتے کیا بلب روشن ہو گا؟

(ii) جب سوچ کو آن کیا جائے گا تو A، B اور C بلبوں کے روشن ہونے کی ترتیب کیا ہو گی۔

توسیعی آموزش—سرگرمیاں اور پروجیکٹ

1۔ شکل 14.1 میں دکھائے گئے سرکٹ کو دوبارہ ترتیب دیجیے۔ سوچ کو ”آن“ کیجیے اور احتیاط سے دیکھیے کہ قطب نما کی سوئی کس سمت میں مر رہی ہے۔ کرنٹ کو بند کر دیجیے۔ اب سرکٹ کی باقی تمام ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے سیل کے ٹرمنل پر کنکشنوں کو والٹ دیجیے اور پھر سوچ آن کر دیجیے اب کس سمت میں قطب نما کی سوئی مر رہی ہے۔ وضاحت کیجیے


2۔ 80، 40، 20 اور 40 پیکرول والے چار برقی مقناطیس بنائیے۔ ان کو ایک ایک کر کے دو سیل والی بیٹری سے جوڑ دیجیے۔ برقی مقناطیس کو پنوں (pins) کی ڈبیہ کے پاس لائیے اور دیکھیے کہ اس نے کتنی پنوں کو اپنی طرف کھینچا۔ برقی مقناطیس کی طاقت کا موازنہ کیجیے۔

پیپل اور بوجھو نے کچھ دن پہلے ایک جادوئی کھیل دیکھا تھا۔ جادوگرنے لو ہے کا ایک ڈبے ایک اسٹینڈ پر رکھا۔ اس نے بوجھو کو بلا یا اور کہا کہ اس ڈبے کو اٹھاؤ۔ بوجھو نے بہت آسانی سے ڈبے اٹھالیا۔ اب جادوگرنے اپنی چھڑی ڈبے کے چاروں طرف گھمائی اور منہ میں کچھ بڑا بڑا بھی رہا۔ اس نے بوجھو سے پھر کہا کہ اس ڈبے کو اٹھاؤ اس مرتبہ بوجھو ڈبے کو ہلا بھی نہ سکا۔ جادوگرنے اب پھر کچھ پڑھا اور بوجھو نے ڈبے اٹھالیا۔

سب تماشا دیکھنے والے اور خود پیپل اور بوجھو اس تماشے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور سمجھے کہ واقعی جادوگر کے پاس کچھ مافوق الفطرت طاقت ہے۔ لیکن اس باب کو پڑھنے کے بعد پیپل سوچ رہی ہے کہ کیا واقعی وہ کوئی جادو تھا یا اس میں کوئی سائنسی تدبیر شامل تھی۔ اندازہ لگائیے کہ اس میں کون سی سائنسی بات ہو سکتی ہے؟

3۔ ایک برقی مقناطیس کا استعمال کر کے آپ ریلوے سگنل کا ماؤل بناسکتے ہیں۔ جیسا کہ شکل 14.26

میں دکھایا گیا ہے۔

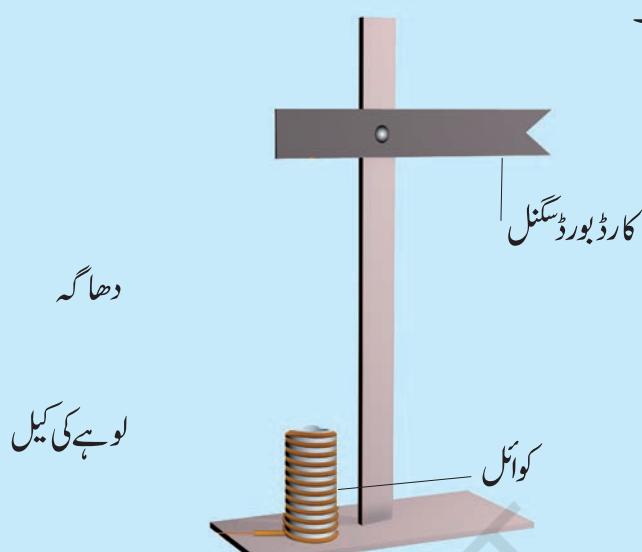


شکل 14.26 ریلوے سگنل کا ایک ورکنگ ماؤل

4۔ بجلی والے کی دوکان پر جائیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کو مختلف قسم کے فیوز اور MCB دکھائے اور
یہ بھی بتائے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟
مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل ویب سائٹ دیکھیے

www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/class/circuits/u9l2a.html

کیا آپ کو معلوم ہے؟

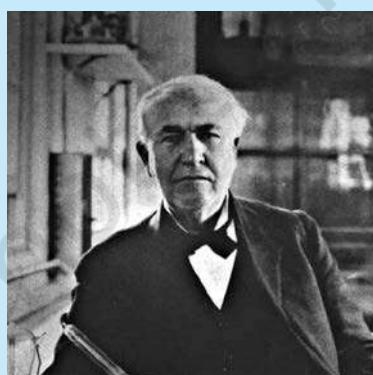

شکل 14.27 تھامس ال ایڈیسن
(A.D. 1847-1931)

بجلی کے بلب کی ایجاد کا سہرا تو تھامس ال ایڈیسن ہی کے سر ہے البتہ اس پر کام اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا۔ ایڈیسن کی شخصیت بڑی ممتاز حیثیت کی مالک تھی۔ بجلی کے بلب، گراموفون اور موشن پکچر کیمرا سمیت تقریباً 1300 ایجادات کا سہرا ان کے سر ہے۔ کاربن ٹرنسیمیٹر بھی انہی کی ایجاد ہے جس نے ٹیلینفون کی ایجاد کا راستہ ہموار کیا۔